

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ  
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра Вычислительной Техники

Лабораторный практикум  
по дисциплине:  
СХЕМОТЕХНИКА ЭВМ

Отчёт

По лабораторной работе №2:

Построение конечного автомата-генератора  
заданной последовательности

Задание №	1
Группа:	ВВ-6-06
Студенты:	Никифоров А.П., Сабиров А.В., Рождественский К.С.

Принял: инж. 1 кат. Борисенко Н.В. \_\_\_\_\_

## Содержание

1. Постановка задачи и общие схемы.....	2
2. Реализация автомата-генератора последовательности в САПР XILINX	
2.1. Реализация автомата из счетчика и выходной комбинационной схемы.....	4
2.2 Построение автомата на основе триггеров и табличных преобразователей...9	
3. Заключение.....	13

## 1. Постановка задачи

В данной лабораторной работе требуется построить конечный автомат-генератор заданной последовательности, имеющий 2 входа (CLK(тактовый вход) и RST(вход сброса схемы в ноль)) и 8 выходов — 4 вывода  $Y\_O(3:0)$  и 4 вывода  $A\_O(3:0)$ . Для каждого входного такта ставится соответствие некоторой выходной комбинации. После перебора выходных значений, заданных в таблице, схема сбрасывается в ноль и все повторяется. Задание выдаётся в виде таблицы (табл.1), в верхней строке которой перечисляются в порядке возрастания входные такты от «0» (0000) до «F» (1111), а в нижней строке приведены соответствующие им выходные комбинации.

В объёме работы поставленная задача решается 2-мя способами:

1) Строим счетчик на D триггерах, управлением которых занимается комбинационная схема, к выходам которого подключаем комбинационную схему, преобразующую выходные значения счетчика в нужные нам выходные сигналы. Для каждой из комбинационных схем строим ДНФ, таблицы истинности, карты Карно, формулы, логические схемы в базисе элементов И-НЕ (преобразованный И-ИЛИ)(рис. 1.) .

2) Строим реверсивный счетчик на D триггерах, работой которых управляют элементы памяти ROM16x1, соответствующих табличным преобразователям (LUT) в архитектуре FPGA. Выходные значения счетчика преобразуем в нужные нам комбинации с помощью элементов памяти ROM16x1 (табличные преобразователи (LUT) в архитектуре FPGA). Для каждого LUT составляем таблицы истинности, параметры INIT (рис. 2.).

Для каждой из построенных схем необходимо представить временную диаграмму работы, на которой в зависимости от номера такта будут видны выходные комбинации.

Табл. 1

HEX	X <sub>3</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>1</sub>	X <sub>0</sub>	HEX	Y <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	5	0	1	0	1
1	0	0	0	1	E	1	1	1	0
2	0	0	1	0	A	1	0	1	0
3	0	0	1	1	8	1	0	0	0
4	0	1	0	0	F	1	1	1	1
5	0	1	0	1	A	1	0	1	0
6	0	1	1	0	1	0	0	0	1
7	0	1	1	1	4	0	1	0	0
8	1	0	0	0	7	0	1	1	1
9	1	0	0	1	E	1	1	1	0
A	1	0	1	0	0	0	0	0	0
B	1	0	1	1	C	1	1	0	0
C	1	1	0	0	B	1	0	1	1
D	1	1	0	1	A	1	0	1	0
E	1	1	1	0	B	1	0	1	1
F	1	1	1	1	A	1	0	1	0

 


Рисунок 1 Структурная схема автомата (для пункта 1)

 


Рисунок 2 Структурная схема автомата (для пункта 2)

## 2. Реализация автомата-генератора последовательности

### 2.1 Реализация автомата из счетчика и выходной комбинационной схемы

Составим таблицу переходов для D триггеров счетчика(табл. 2), для каждого разряда комбинационной схемы строим ДНФ, таблицы истинности, карты Карно, формулы, логические схемы в базисе элементов И-НЕ (преобразованный И-ИЛИ).

Табл.2

Текущее состояние					Следующее состояние				
Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	HEX	Z <sub>3</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>1</sub>	Z <sub>0</sub>	HEX
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	0	0	1	0	2
0	0	1	0	2	0	0	1	1	3
0	0	1	1	3	0	1	0	0	4
0	1	0	0	4	0	1	0	1	5
0	1	0	1	5	0	1	1	0	6
0	1	1	0	6	0	1	1	1	7
0	1	1	1	7	1	0	0	0	8
1	0	0	0	8	1	0	0	1	9
1	0	0	1	9	1	0	1	0	A
1	0	1	0	A	1	0	1	1	B
1	0	1	1	B	1	1	0	0	C
1	1	0	0	C	1	1	0	1	D
1	1	0	1	D	1	1	1	0	E
1	1	1	0	E	1	1	1	1	F
1	1	1	1	F	0	0	0	0	0

Составим карты Карно. По ним составим ДНФ уравнения и минимизируем их для каждого из выходов.

Выход A0

$X_3X_2 \backslash X_1X_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$A_0 = \overline{\overline{\overline{X_0}}} = \overline{X_0}$$

Выход A1

$X_3X_2 \backslash X_1X_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	0	1	0	1
10	0	1	0	1

$$A_1 = \overline{\overline{\overline{\overline{X_1 X_0}}}} \vee \overline{\overline{\overline{\overline{X_1 X_0}}}} = \overline{\overline{X_1 X_0}} \wedge \overline{\overline{X_1 X_0}}$$

Выход A2

$X_3X_2 \backslash X_1X_0$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	0	0	1	0

$$A_2 = \overline{\overline{\overline{\overline{X_2 X_0}}}} \vee \overline{\overline{\overline{\overline{X_2 X_1}}}} \vee \overline{\overline{\overline{\overline{X_2 X_1 X_0}}}} = \overline{\overline{X_2 X_0}} \wedge \overline{\overline{X_2 X_1}} \wedge \overline{\overline{X_2 X_1 X_0}}$$

Выход A3

$X_3X_2 \backslash X_1X_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	1	1	0	1
10	1	1	1	1

$$A_3 = \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{X_3 X_2 X_1 X_0}}}}}} \vee \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{X_3 X_0}}}}}} \vee \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{X_3 X_1}}}}}} \vee \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{X_3 X_2}}}}}} = \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{X_3 X_2 X_1 X_0}}}}}} \wedge \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{X_3 X_0}}}}}} \wedge \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{X_3 X_1}}}}}} \wedge \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{X_3 X_2}}}}}}$$

По (табл. 1) составляем карты Карно. По ним составим ДНФ уравнения и минимизируем их для каждого из выходов.

Выход Y0

$X_3X_2 \backslash X_1X_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	0

$$Y_0 = (\overline{X_1 X_0}) \vee (\overline{X_0 X_2}) = (\overline{X_1 X_0}) \wedge (\overline{X_0 X_2})$$

Выход Y1

$X_3X_2 \backslash X_1X_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	1	1	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	0	0

$$Y_1 = (\overline{X_3 X_2 X_1 X_0}) \vee (\overline{X_1 X_0}) \vee (\overline{X_2 X_1}) \vee (\overline{X_3 X_1}) \vee (\overline{X_3 X_2})$$

$$Y_1 = (\overline{X_3 X_2 X_1 X_0}) \wedge (\overline{X_1 X_0}) \wedge (\overline{X_2 X_1}) \wedge (\overline{X_3 X_1}) \wedge (\overline{X_3 X_2})$$

Выход Y2

$X_3X_2 \backslash X_1X_0$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	0	1	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	0

$$Y_2 = (\overline{X_0 X_1 X_2 X_3}) \vee (\overline{X_1 X_2}) \vee (\overline{X_0 X_1 X_3}) \vee (\overline{X_3 X_2 X_0})$$

$$Y_2 = (\overline{X_0 X_1 X_2 X_3}) \wedge (\overline{X_1 X_2}) \wedge (\overline{X_0 X_1 X_3}) \wedge (\overline{X_3 X_2 X_0})$$

Выход Y3

$X_3X_2 \backslash X_1X_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	0	0
11	1	1	1	1
10	0	1	1	0

$$Y_3 = (\overline{X_2 X_0}) \vee (\overline{X_3 X_2 X_1}) \vee (\overline{X_2 X_1}) \vee (\overline{X_3 X_2}) = (\overline{X_2 X_0}) \wedge (\overline{X_3 X_2 X_1}) \wedge (\overline{X_2 X_1}) \wedge (\overline{X_3 X_2})$$

По полученным уравнениям строим счетчик и выходную комбинационную схему(рис. 3.) :

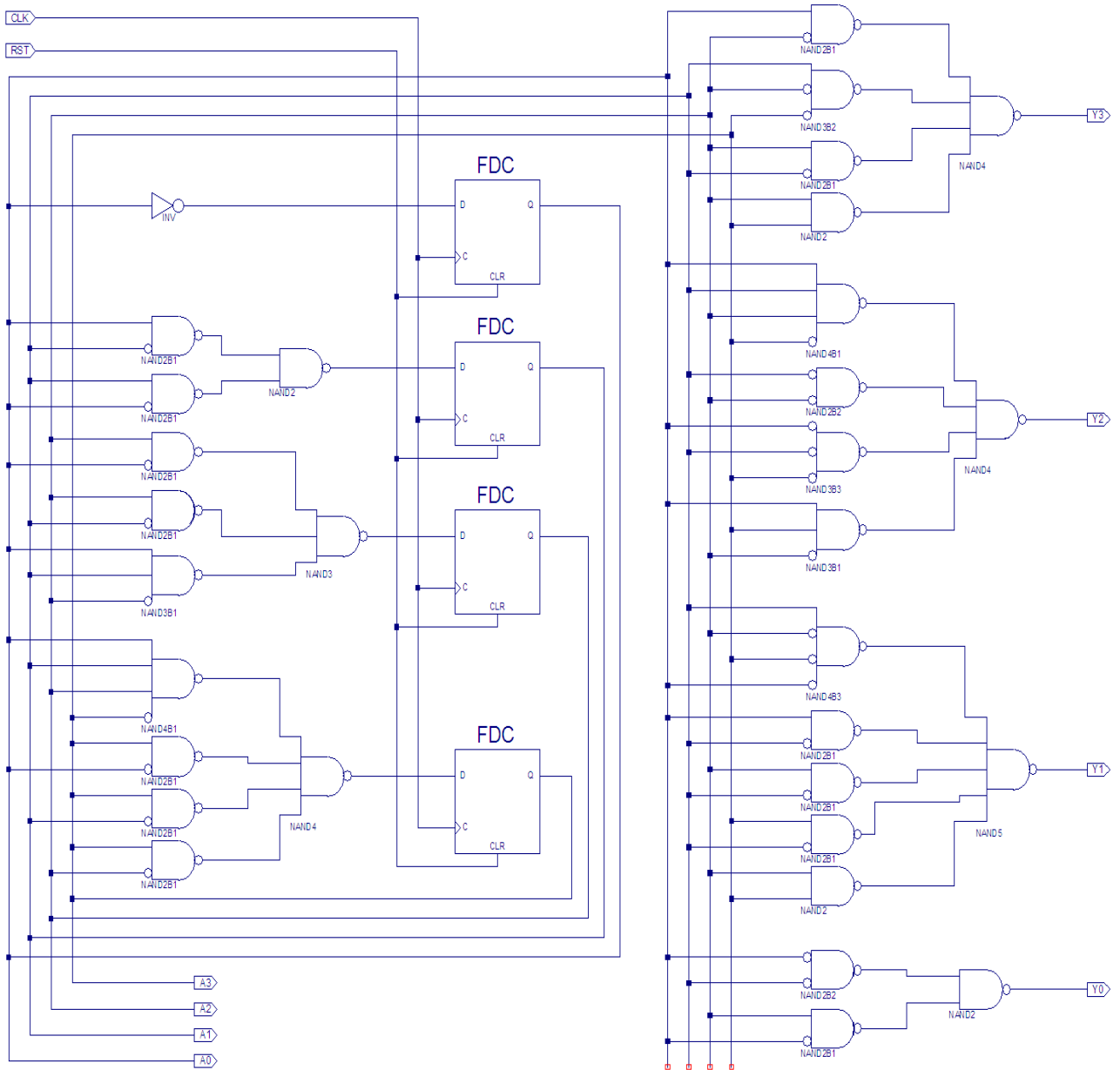


Рисунок 3 Схема автомата на счетчике и выходной комбинационной логике



Результат моделирования схемы представлен на рис.4.

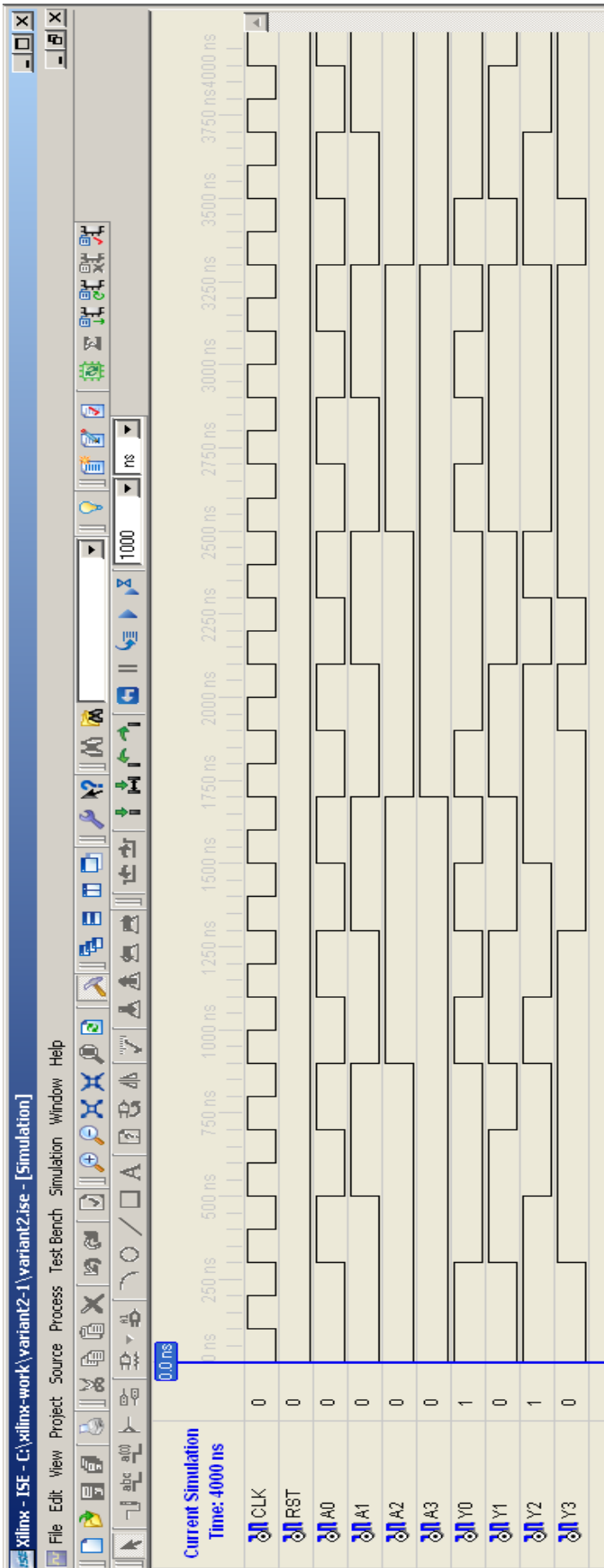


Рисунок 4 Результат моделирования схемы, представленной на рис. 3

## 2.2 Построение автомата на основе триггеров и табличных преобразователей.

Для построения нам нужно составить таблицы переходов для выходных сигналов(табл. 3.) и таблицу переходов для реверсивного счетчика(табл. 4.).

Табл. 3

Up	Текущее состояние					Следующее состояние					INIT	INIT	INIT	INIT
	Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	HEX	Z <sub>3</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>1</sub>	Z <sub>0</sub>	HEX	N <sub>3</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	A	D	6	D	2
0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	5				
0	0	0	1	0	2	1	1	1	0	E				
0	0	0	1	1	3	1	0	1	0	A				
0	0	1	0	0	4	1	0	0	0	8	7	2	6	A
0	0	1	0	1	5	1	1	1	1	F				
0	0	1	1	0	6	1	0	1	0	A				
0	0	1	1	1	7	0	0	0	1	1				
0	1	0	0	0	8	0	1	0	0	4	4	7	6	2
0	1	0	0	1	9	0	1	1	1	7				
0	1	0	1	0	A	1	1	1	0	E				
0	1	0	1	1	B	0	0	0	0	0				
0	1	1	0	0	C	1	1	0	0	C	F	1	E	A
0	1	1	0	1	D	1	0	1	1	B				
0	1	1	1	0	E	1	0	1	0	A				
0	1	1	1	1	F	1	0	1	1	B				
1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	E	F	9	B	8
1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	A				
1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	8				
1	0	0	1	1	3	1	1	1	1	F				
1	0	1	0	0	4	1	0	1	0	A	1	C	9	A
1	0	1	0	1	5	0	0	0	1	1				
1	0	1	1	0	6	0	1	0	0	4				
1	0	1	1	1	7	0	1	1	1	7				
1	1	0	0	0	8	1	1	1	0	E	D	5	9	8
1	1	0	0	1	9	0	0	0	0	0				
1	1	0	1	0	A	1	1	0	0	C				
1	1	0	1	1	B	1	0	1	1	B				
1	1	1	0	0	C	1	0	1	0	A	7	8	7	A
1	1	1	0	1	D	1	0	1	1	B				
1	1	1	1	0	E	1	0	1	0	A				
1	1	1	1	1	F	0	1	0	1	5				

Табл. 4

Up	Текущее состояние					Следующее состояние					INIT	INIT	INIT	INIT
	Q <sub>3</sub>	Q <sub>2</sub>	Q <sub>1</sub>	Q <sub>0</sub>	HEX	Z <sub>3</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>1</sub>	Z <sub>0</sub>	HEX	N <sub>3</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>1</sub>	N <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	F	1	1	9	5
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0				
0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	1				
0	0	0	1	1	3	0	0	1	0	2				
0	0	1	0	0	4	0	0	1	1	3	0	E	9	5
0	0	1	0	1	5	0	1	0	0	4				
0	0	1	1	0	6	0	1	0	1	5				
0	0	1	1	1	7	0	1	1	0	6				
0	1	0	0	0	8	0	1	1	1	7	E	1	9	5
0	1	0	0	1	9	1	0	0	0	8				
0	1	0	1	0	A	1	0	0	1	9				
0	1	0	1	1	B	1	0	1	0	A				
0	1	1	0	0	C	1	0	1	1	B	F	E	9	5
0	1	1	0	1	D	1	1	0	0	C				
0	1	1	1	0	E	1	1	0	1	D				
0	1	1	1	1	F	1	1	1	0	E				
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	6	5
1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2				
1	0	0	1	0	2	0	0	1	1	3				
1	0	0	1	1	3	0	1	0	0	4				
1	0	1	0	0	4	0	1	0	1	5	8	7	6	5
1	0	1	0	1	5	0	1	1	0	6				
1	0	1	1	0	6	0	1	1	1	7				
1	0	1	1	1	7	1	0	0	0	8				
1	1	0	0	0	8	1	0	0	1	9	F	8	6	5
1	1	0	0	1	9	1	0	1	0	A				
1	1	0	1	0	A	1	0	1	1	B				
1	1	0	1	1	B	1	1	0	0	C				
1	1	1	0	0	C	1	1	0	1	D	7	7	6	5
1	1	1	0	1	D	1	1	1	0	E				
1	1	1	1	0	E	1	1	1	1	F				
1	1	1	1	1	F	0	0	0	0	0				

По полученным значениям INIT строим схему (рис. 5):

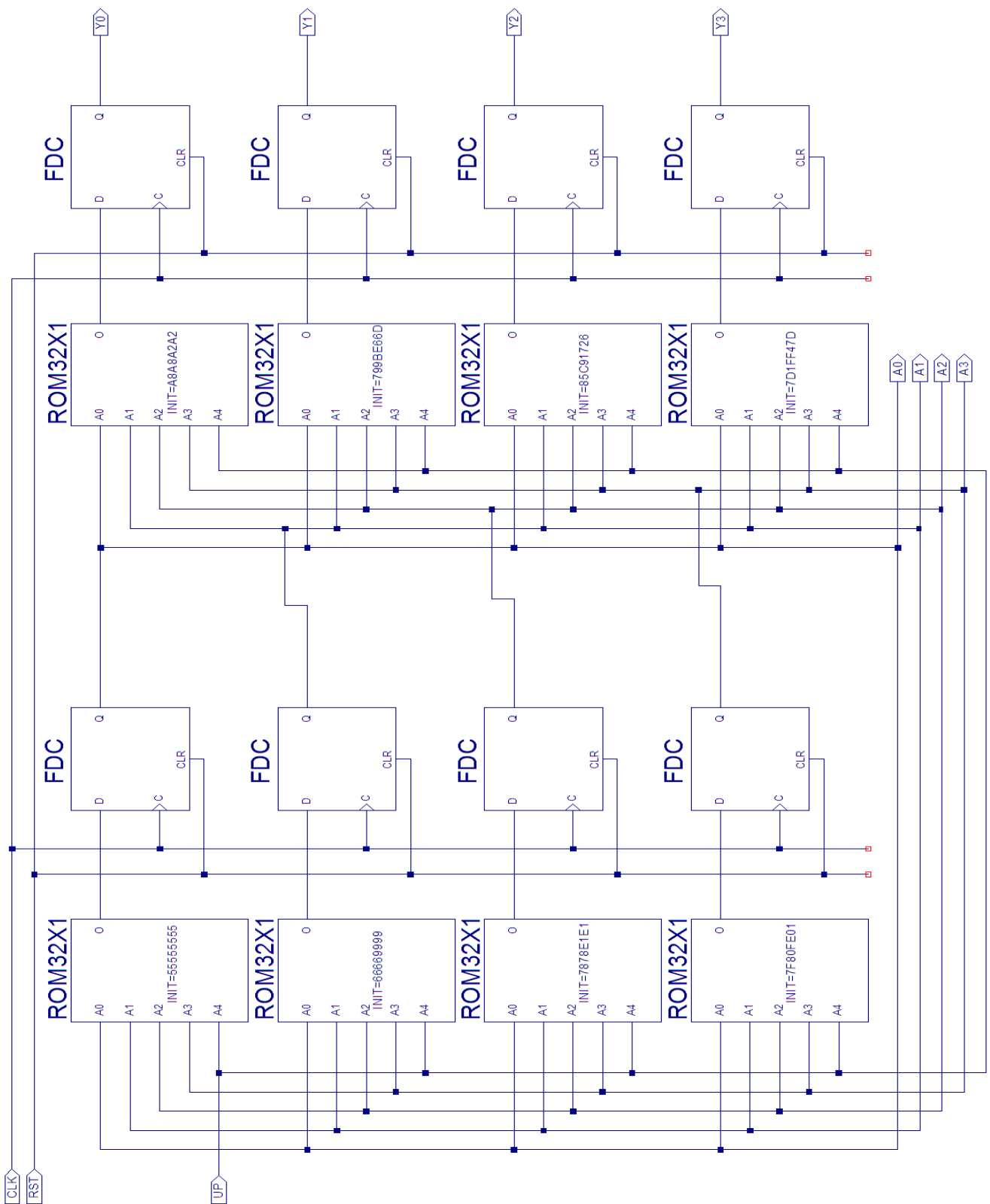


Рисунок 5 Схема автомата, основанного на табличных преобразователях

Результат моделирования представлен на рис.6

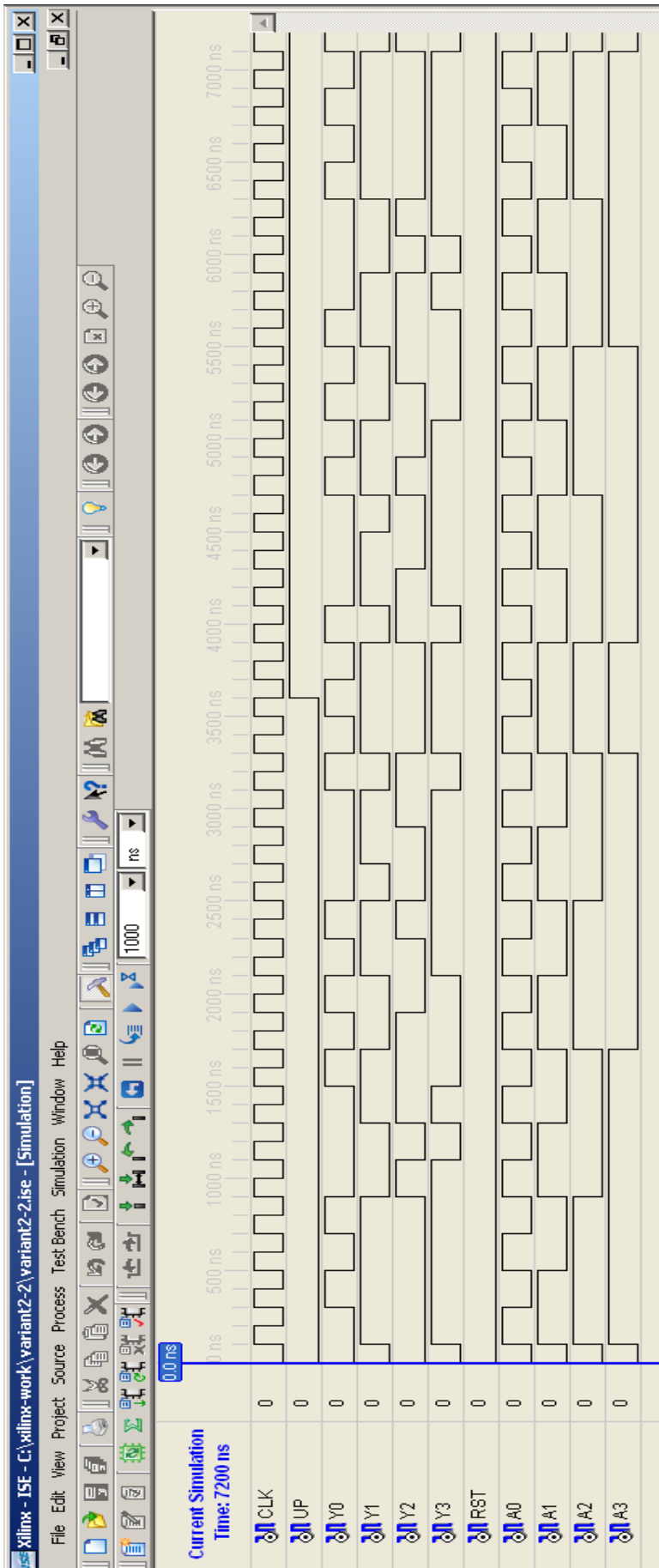


Рисунок 6 Результат моделирования схемы, представленной на рис. 5

### 3. Заключение о выполненной работе

Задача данной работы состояла в том, чтобы создать схему автомата-генератора последовательности, который преобразует одну комбинацию входных сигналов в другую в соответствии с заданной таблицей (см. табл.1) .

Работа выполнена следующими методами:

- 1) используются ДНФ уравнения ( см. рисунок 4, 3);
- 2) используются табличные преобразователи ПЛИС FPGA ROM 32X1 ( см. рисунок 6, 5);

В данной лабораторной работе мы видим, что реализация на табличных преобразователях более удобная, чем реализация на ДНФ, схема более компактная и понятная, может быть легко перепрограммирована на другие выходные комбинации.

Смотря на полученные временные диаграммы, мы видим, что схемы были реализованы верно.